

$$V_{ADC} = -V_I \cdot \left(\frac{R_1}{R_2} \right)$$

$$-V_{ADC} \cdot \left(\frac{R_2}{R_1} \right) = V_I$$